

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Московский физико-технический институт  
(государственный университет)

Кафедра радиотехники

Лабораторная работа по курсам:

*Радиотехника*  
*Электронные методы физических исследований*  
*Радиоэлектроника*  
*Радиотехника и схемотехника*  
*Введение в электронику*

## **Усилитель на биполярных транзисторах**

МОСКВА 2002

Составители: Воронов Е.В., Ларин А.Л.  
УДК 621.396.6

Лабораторная работа по курсам: *Радиотехника, Электронные методы физических исследований, Радиоэлектроника, Радиотехника и схемотехника, Введение в электронику*. Усилитель на биполярных транзисторах / МФТИ (ГУ). М., 2002. 40 с.

© Московский физико-технический институт  
(государственный университет), 2002

## Содержание

Принцип действия усилителя	4
Характеристики транзистора	5
Режим транзистора по постоянному току	6
Усиление переменного сигнала	10
Максимальный неискаженный сигнал на выходе	10
Параметры усилителя для малых входных сигналов	12
Эквивалентные схемы транзистора	14
Входное сопротивление	17
Выходное сопротивление	18
Коэффициенты усиления напряжения	19
Стабилизированный усилитель с $C_E = 0$	21
Частотная характеристика усилителя	22
Усиление в области нижних частот	22
Усиление в области верхних частот	24
Переходные характеристики усилителя	26
Переходная характеристика дифференцирующей цепи	27
Переходная характеристика интегрирующей цепи	28
Примеры	28
Задание	29
Нестабилизированный усилитель	29
Стабилизированный усилитель	30
Двухкаскадный усилитель	32
Рекомендации по выполнению задания	32
Список литературы	35

## Принцип действия усилителя

Усиление электрических сигналов чаще всего осуществляется с использованием следующей основной идеи.

Берут элемент, выходным током которого можно управлять, подавая соответствующее напряжение на управляющий вход. В данном случае речь идет о биполярном транзисторе, коллекторный ток которого  $i_K$  зависит от напряжения  $u_{БЭ}$  между базой и эмиттером. Последовательно с таким управляемым элементом включают резистор нагрузки, в данном случае —  $R_K$ , и замыкают цепь, содержащую управляемый элемент и нагрузку через источник питания  $U_{П}$ , благодаря которому и возникает ток  $i_K$  в этой цепи (рис. 1). Если в некоторых пределах имеет место пропорциональность между изменением тока  $\Delta i_K$  и изменением управляющего напряжения  $\Delta u_{БЭ}$ , то приращение напряжения на нагрузке  $\Delta u_{R_K}$  также пропорционально переменному входному сигналу  $u_{вх} = \Delta u_{БЭ}$  и при надлежащем выборе сопротивления  $R_K$  может быть больше по абсолютной величине, чем  $u_{вх}$ .

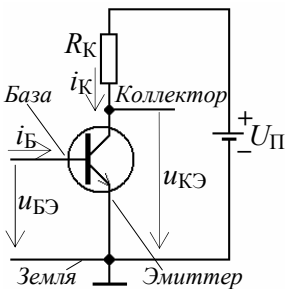


Рис. 1. Схема, поясняющая принцип действия усилителя.

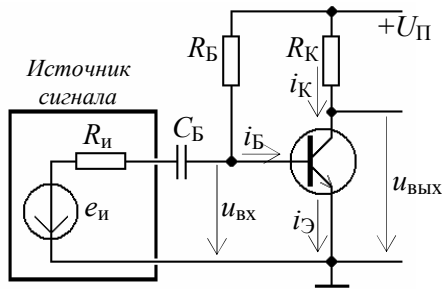


Рис. 2. Усилитель с включением транзистора по схеме с общим эмиттером.

С точки зрения величины переменного сигнала безразлично, что именно считать переменным сигналом  $u_{\text{вых}}$ : приращение напряжения на нагрузке или изменение напряжения между выводом коллектора транзистора и общей шиной, называемой «землей», так как потенциал верхнего вывода резистора  $R_K$  остается неизменным по отношению к общей шине и равным  $U_{\Pi}$ , не зависящим от входного сигнала  $u_{\text{вх}}$ .

В усилителе, показанном на рис. 2, транзистор включен *по схеме с общим эмиттером*: эмиттер является выводом транзистора, общим для входной и выходной цепей. В схеме на рис. 2  $e_{\text{и}}$  – ЭДС источника сигнала, а  $R_{\text{и}}$  – его выходное сопротивление. Входное и выходное напряжения  $u_{\text{вх}}$  и  $u_{\text{вых}}$  измеряются относительно эмиттера.

Свойства усилителя в значительной степени определяются свойствами транзистора, которые можно проиллюстрировать двумя семействами характеристик.

## Характеристики транзистора

*Входной* характеристикой транзистора называется зависимость базового тока  $i_B$  от напряжения между базой и эмиттером  $u_{BЭ}$  (рис. 3). Ток базы практически экспоненциально зависит от напряжения между базой и эмиттером, поэтому линейная зависимость  $\Delta i_B$  от  $u_{BЭ}$  возможна лишь при малом изменении  $u_{BЭ}$ . Строго говоря, ток базы зависит от напряжения между коллектором и эмиттером  $U_{KЭ}$ , но при  $U_{KЭ} \geq 0,5$  В эта зависимость является довольно слабой.

*Выходными* характеристиками транзистора называется семейство зависимостей коллекторного тока  $i_K$  от коллекторного напряжения  $u_{KЭ}$ . Параметром этого семейства является базовый ток  $I_B$  (рис. 4). Существует область малых значений  $u_{KЭ}$ , при кото-

рых ток коллектора  $i_K$  практически не зависит от величины тока базы  $I_B$ , начиная с определенного значения этого тока. Говорят, что при этом транзистор находится в насыщении. Транзистор не должен попадать в режим насыщения, когда требуется усилить сигнал без искажений. При  $I_B = 0$  в коллекторной цепи течет небольшой по величине ток  $I_{KЭ0}$ , обусловленный тепловым движением носителей заряда в полупроводнике; этот ток слабо зависит от напряжения  $u_{KЭ}$  и экспоненциально зависит от температуры.

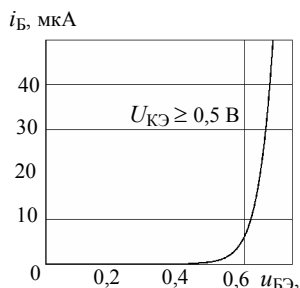


Рис. 3. Входная характеристика транзистора.

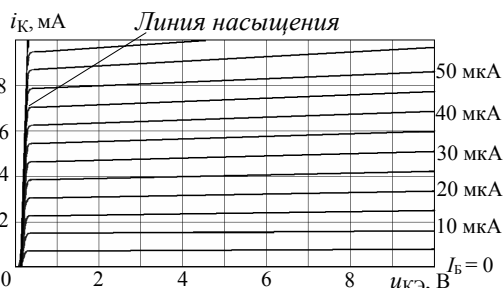


Рис. 4. Семейство выходных характеристик транзистора.

Усредненные для данного типа транзисторов входные и выходные характеристики приводятся в справочниках.

## Режим транзистора по постоянному току

Для работы транзистора в качестве усилительного элемента необходимо в отсутствие переменного сигнала на входе обеспечить протекание определенного постоянного тока коллектора  $I_K$  и наличие некоторого постоянного напряжения между коллектором и эмиттером  $U_{КЭ}$ . Точка на входных и выходных характеристиках,

рабочей точкой. При протекании в коллекторной цепи тока  $i_K$  напряжение  $u_{KЭ}$  определяется из соотношения

$$u_{KЭ} = U_{\Pi} - i_K \cdot R_K,$$

которое является уравнением прямой в координатах  $u_{KЭ}, i_K$ . Эта прямая называется *линией нагрузки по постоянному току*.

При известном токе базы легко найти положение рабочей точки на коллекторных характеристиках. Для этого необходимо графически решить систему уравнений:

$$\begin{cases} i_K = F(u_{KЭ}, I_B) \\ u_{KЭ} = U_{\Pi} - i_K \cdot R_K, \end{cases}$$

как это показано на рис. 5: рабочей точкой является точка пересечения линии нагрузки по постоянному току с соответствующей зависимостью из семейства коллекторных характеристик  $F(u_{KЭ}, I_B)$ .

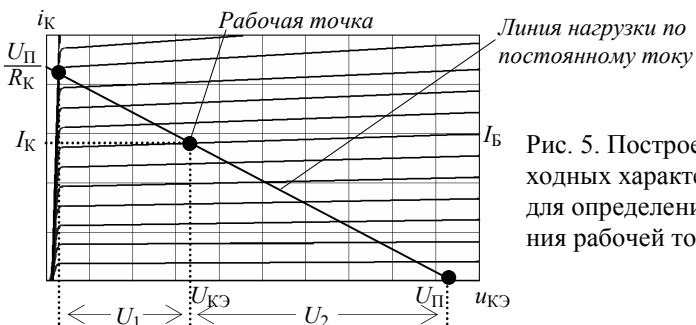


Рис. 5. Построения на выходных характеристиках для определения положения рабочей точки.

Часто режим по постоянному току задается требуемым значением тока коллектора  $I_K$ , который связан с током базы  $I_B$  соотношением

$$I_K = h_{21Э} \cdot I_B + I_{KЭ0},$$

где  $h_{21Э}$  – коэффициент усиления тока для постоянных составляющих  $i_K$  и  $i_B$ ;  $h_{21Э} \gg 1$ . Пренебрегая током  $I_{КЭ0}$ , можно найти ток базы, соответствующий выбранной рабочей точке:

$$I_B = I_K / h_{21Э}.$$

Чтобы получить требуемый ток базы, необходимо выбрать сопротивление резистора  $R_B$  равным

$$R_B = h_{21Э} \cdot \frac{U_{П} - U_{БЭ}}{I_K},$$

где

$$U_{БЭ} = \begin{cases} 0,2 \dots 0,3 \text{ В для германиевого транзистора} \\ 0,6 \dots 0,7 \text{ В для кремниевого транзистора.} \end{cases}$$

При  $U_{П} \gg U_{БЭ}$  пользуются соотношением

$$R_B \approx h_{21Э} \frac{U_{П}}{I_K}.$$

Одним из недостатков схемы усилителя, приведенной на рис.2, является сильная зависимость положения рабочей точки от параметра транзистора  $h_{21Э}$ . Этот недостаток практически отсутствует в схеме стабилизированного усилителя, приведенной на рис. 6а, при соответствующем выборе сопротивлений резисторов  $R_1, R_2, R_Э$ , которыми и определяется режим транзистора по постоянному току. При известных значениях  $R_1, R_2, R_Э$  режим транзистора находят, применяя *теорему об эквивалентном генераторе* (см. [1], с. 51).

Согласно этой теореме делитель в цепи базы, включенный между шиной коллекторного питания  $+U_{П}$  и землей, можно заме-



нить источником постоянного напряжения с ЭДС  $E_B$  и выходным сопротивлением  $R_B$  :

$$E_B = U_{\Pi} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_B = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2},$$

где  $R_1 \parallel R_2$  – сопротивление параллельно соединенных  $R_1$  и  $R_2$  (рис. 6б). Уравнение Кирхгофа для контура в цепи базы имеет вид:

$$E_B = I_B R_B + U_{БЭ} + I_{Э} R_{Э}.$$

Учитывая, что  $I_{Э} = I_K + I_B = (h_{21Э} + 1) \cdot I_B$ , получим:

$$I_B = (E_B - U_{БЭ}) / [R_B + (h_{21Э} + 1) R_{Э}],$$

$$I_K \approx I_{Э} = (h_{21Э} + 1) I_B = (h_{21Э} + 1) \cdot \frac{E_B - U_{БЭ}}{R_B + (h_{21Э} + 1) R_{Э}}.$$

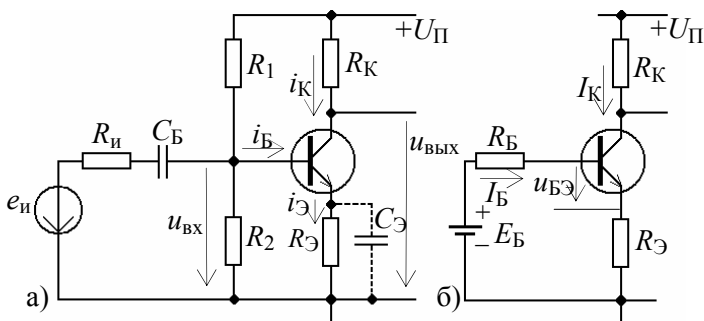


Рис. 6. Стабилизированный усилитель (а) и результат преобразования схемы стабилизированного усилителя по постоянному току с использованием теоремы об эквивалентном генераторе (б).

Если  $R_B \ll (h_{21Э} + 1) R_E$ , то ток  $I_K$  и напряжение  $U_{КЭ}$  слабо зависят от коэффициента усиления транзистора по току  $h_{21Э}$ , при этом

$$I_K \approx (E_B - U_{БЭ}) / R_B.$$

В сопоставлении со стабилизированным усилителем исходную схему без делителя в цепи базы и резистора в цепи эмиттера (рис. 2) называют нестабилизированным усилителем.

### **Усиление переменного сигнала**

В стабилизированном усилителе с конденсатором  $C_E$  (рис. 6а,  $C_E \rightarrow \infty$ ) эмиттер транзистора замкнут накоротко на землю по переменному току. Такой усилитель с точки зрения усиления переменного сигнала во многом сходен с нестабилизированным усилителем (рис. 2). Поэтому ниже, рассматривая их характеристики, мы будем называть обе схемы усилителем с заземленным по переменному току эмиттером транзистора.

Возможно использование стабилизированного усилителя и без конденсатора  $C_E$  ( $C_E = 0$ ). Характеристики этой схемы необходимо рассматривать отдельно.

При изучении свойств усилителей часто предполагается, что роль переменного входного сигнала  $u_{вх}$  играет малое по величине синусоидальное напряжение.

#### Максимальный неискаженный сигнал на выходе

Построения на коллекторных характеристиках транзистора позволяют получить наглядное представление о состоянии транзистора и значениях токов и напряжений в схеме в различные моменты времени при подаче на вход переменного сигнала  $u_{вх}$ .

В том случае, когда к выходу усилителя не подключена внешняя нагрузка (рис. 2), линия нагрузки, построенная для постоянно-

го тока (рис. 5), является также *линией нагрузки по переменному току*.

Если к выходу усилителя через разделительный конденсатор  $C_p$  подключена внешняя нагрузка  $R_H$ , как показано на рис. 7,  $1/(\omega C_p) \ll R_K + R_H$ , то линия нагрузки по переменному току задается уравнением

$$\Delta u_{KЭ} = \Delta i_K \cdot (R_K \parallel R_H)$$

или

$$u_{KЭ} = U_{KЭ} - (i_K - I_K) \cdot R_H^*,$$

где  $U_{KЭ} = U_{П} - I_K \cdot R_K$  и  $I_K$  — постоянные составляющие напряжения  $u_{KЭ}$  и тока  $i_K$ , а  $R_H^* = R_K \parallel R_H = R_K \cdot R_H / (R_K + R_H)$  — нагрузка в коллекторной цепи по переменному току. В этом случае линией нагрузки по переменному току является прямая, проходящая через рабочую точку под углом к оси абсцисс, тангенс которого равен  $(R_H^*)^{-1}$  (рис. 8).

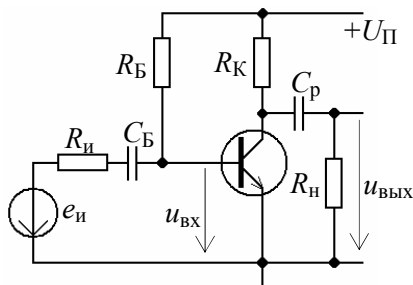


Рис. 7. Усилитель с внешней нагрузкой  $R_H$ .

В случае стабилизированного усилителя с  $C_Э \rightarrow \infty$  справедливы построения на коллекторных характеристиках, аналогичные представленным на рис. 8 для нестабилизированного усилителя с внешней нагрузкой. При этом угол наклона линии нагрузки по постоянному току определяется сопротивлением  $R_K + R_Э$ , а угол наклона линии нагрузки по переменному току — сопротивлением резистора  $R_K$ .

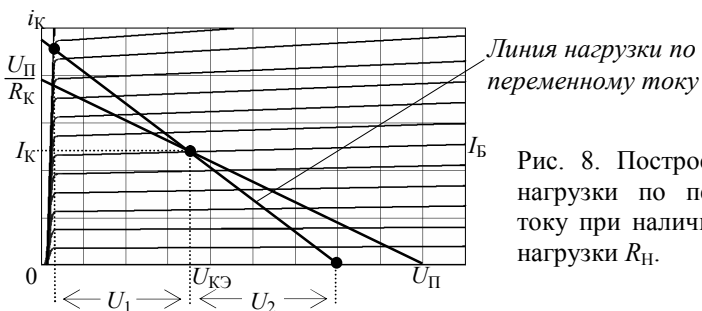


Рис. 8. Построение линии нагрузки по переменному току при наличии внешней нагрузки  $R_H$ .

Проведение линии нагрузки по переменному току дает возможность оценить максимальный неискаженный сигнал, который может быть получен на выходе. В схемах с заземленным по переменному току эмиттером транзистора амплитуда максимального неискаженного сигнала  $U_{\text{вых}_m\_макс}$  не может превышать меньшего из значений  $U_1, U_2$  (см. рис. 5, 8).

У стабилизированного усилителя с  $C_3 = 0$  линия нагрузки по переменному току совпадает с линией нагрузки по постоянному току. В этом случае при определении максимального неискаженного сигнала на выходе необходимо принять во внимание, что  $u_{\text{вых}}$  не совпадает с  $\Delta u_{KЭ}$ , а является его частью:  $u_{\text{вых}} = \Delta u_{KЭ} \cdot R_K / (R_K + R_3)$  (см. [1], с. 107).

### Параметры усилителя для малых входных сигналов

Свойства усилителя, характеризующие его способность усиливать переменный сигнал, принято выражать с помощью следующих параметров (рис. 9):

$$R_{\text{вх}} = U_{\text{вх}} / I_{\text{вх}} - \text{входное сопротивление,}$$

$$R_{\text{вых}} = U_{\text{вых\_xx}} / I_{\text{вых\_кз}} - \text{выходное сопротивление,}$$

$$U_{\text{вых\_xx}} - \text{напряжение на выходе при } R_H \rightarrow \infty,$$

$$I_{\text{вых\_кз}} - \text{выходной ток при } R_H = 0,$$

$$\left. \begin{aligned} K_u &= U_{\text{ВЫХ}} / U_{\text{ВХ}} \\ K_e &= U_{\text{ВЫХ}} / \mathcal{E}_{\text{И}} \end{aligned} \right\} - \text{коэффициенты усиления напряжения,}$$

где  $U, \mathcal{E}, I$  – действующие значения переменных составляющих соответствующих напряжений и токов.

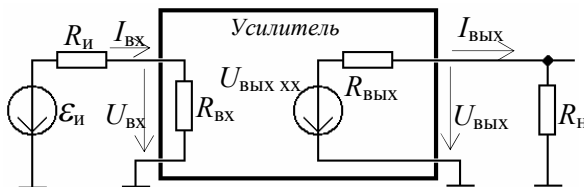


Рис. 9. К определению входного и выходного сопротивления усилителя и коэффициентов усиления напряжения

Из-за наличия конденсаторов в схеме усилителя и из-за инерционности процессов, происходящих в транзисторе, поведение усилителя зависит от частоты  $\omega$  усиливаемого гармонического сигнала, а между напряжениями и токами в схеме имеются сдвиги по фазе. Поэтому, строго говоря, входные и выходные сопротивления и коэффициенты усиления напряжения, определенные как отношения соответствующих синусоидальных напряжений и токов в комплексной записи, также являются комплексными величинами.

В частности, модуль коэффициента усиления  $K_e$  зависит от частоты  $\omega$  так, как это показано на рис. 10. У резисторных усилителей, то есть в случае, когда нагрузка в коллекторной цепи образована резисторами, верхняя граничная частота  $\omega_{\text{в}}$  на несколько порядков превосходит нижнюю граничную частоту  $\omega_{\text{н}}$  и существует протяженная область средних частот, в пределах которой коэффициент  $K_e$  остается практически постоянным.

В области средних частот входное и выходное сопротивления и коэффициенты усиления напряжения являются действительными величинами и не зависят от частоты  $\omega$ . Ниже именно об этих значениях пойдет речь при определении  $R_{\text{ВХ}}, R_{\text{ВЫХ}}, K_u$  и  $K_e$ .

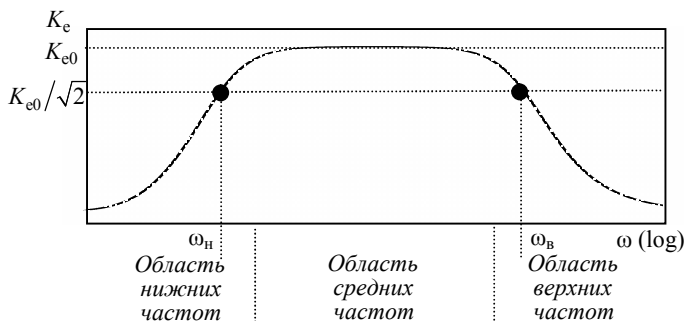


Рис. 10. Общий вид амплитудно-частотной характеристики резисторного усилителя (логарифмический масштаб по оси частот).

### Эквивалентные схемы транзисторов

Когда усиливаемый переменный сигнал достаточно мал, связь между приращениями токов и напряжений в схеме усилителя является линейной. Чтобы установить эту связь, считают, что режим транзистора по постоянному току задан, и рассматривают только переменные составляющие токов и напряжений. При этом удобно представить транзистор в виде относительно простой электрической схемы, выражающей соотношения между малыми приращениями токов и напряжений. Такая схема называется эквивалентной.

Одним из вариантов представления транзистора является физическая эквивалентная схема, приведенная на рис. 11, описание которой можно найти в [1, 2, 3]. В этой схеме

- $r_{б1б}$  — объемное сопротивление базы;  
у маломощных транзисторов  $r_{б1б} = 50 \dots 100$  Ом;
- $r_{б1э}$  — сопротивление, отражающее свойства открытого  $p-n$  перехода база–эмиттер:

$$r_{\bar{6}1\bar{3}} = (h_{21\bar{3}} + 1) \cdot r_{\bar{3}}, \quad r_{\bar{3}} = \frac{\gamma U_T}{I_{\bar{3}}}, \quad U_T = \frac{kT}{q};$$

здесь  $r_{\bar{3}}$  – дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода,  
 $\gamma \approx 1$  для германия,  $\gamma \approx 1,5$  для кремния,  
 $k$  – постоянная Больцмана,  
 $T$  – абсолютная температура,  
 $q$  – заряд электрона,  
 $U_T \approx 25$  мВ при комнатной температуре,  
 $h_{21\bar{3}}$  – коэффициент усиления тока для переменных составляющих:

$$h_{21\bar{3}} = \Delta I_K / \Delta I_B \approx h_{21\bar{3}};$$

$r_{\bar{6}1\bar{K}}, r_{\bar{K}\bar{3}}$  – сопротивления, отражающие эффекты, связанные с изменением ширины базы при изменении напряжения между коллектором и эмиттером, которое приводит к зависимости  $i_K$  от  $u_{\bar{K}\bar{3}}$  при  $I_B = \text{const}$ :  $r_{\bar{6}1\bar{K}} = (h_{21\bar{3}} + 1) \cdot r_{\bar{K}\bar{3}}$ ;

$S$  – крутизна транзистора:  $S = \frac{h_{21\bar{3}}}{h_{21\bar{3}} + 1} \cdot \frac{1}{r_{\bar{3}}} \approx \frac{1}{r_{\bar{3}}}$ ;

$C_{\bar{6}1\bar{3}}, C_{\bar{6}1\bar{K}}$  – емкости эмиттерного и коллекторного переходов:  $C_{\bar{6}1\bar{3}} = a I_{\bar{3}}$ ,  $C_{\bar{6}1\bar{K}} \approx \frac{b}{\sqrt{|U_{\bar{K}\bar{B}}|}}$ , где  $a$  и  $b$  – постоянные соответствующей размерности.

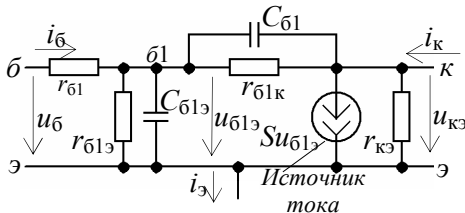


Рис. 11. Физическая эквивалентная схема транзистора.

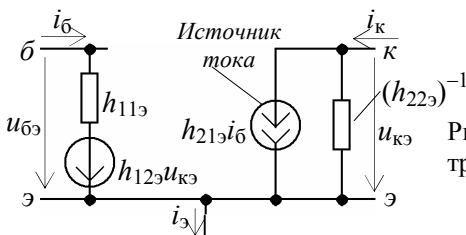


Рис. 12. Эквивалентная схема транзистора с  $h$ -параметрами.

Другим распространенным вариантом представления транзистора является эквивалентная схема с  $h$ -параметрами, приведенная на рис. 12. Выбирая в качестве независимых переменных ток  $i_{\text{б}}$  и напряжение  $u_{\text{кэ}}$ , имеем

$$\begin{aligned} u_{\text{бэ}} &= h_{11\text{э}} \cdot i_{\text{б}} + h_{12\text{э}} \cdot u_{\text{кэ}}, \\ i_{\text{к}} &= h_{21\text{э}} \cdot i_{\text{б}} + h_{22\text{э}} \cdot u_{\text{кэ}}. \end{aligned}$$

Каждый из  $h$ -параметров имеет определенный физический смысл:

- $h_{11\text{э}}$  — входное сопротивление транзистора при коротком замыкании на выходе ( $u_{\text{кэ}} = 0$ );
- $h_{12\text{э}}$  — коэффициент обратной связи (передачи напряжения с выхода на вход) при разомкнутом входе ( $i_{\text{б}} = 0$ );
- $h_{21\text{э}}$  — коэффициент передачи тока при коротком замыкании на выходе ( $u_{\text{кэ}} = 0$ );
- $h_{22\text{э}}$  — выходная проводимость (величина, обратная выходному сопротивлению) при разомкнутом входе ( $i_{\text{б}} = 0$ ).

В общем случае  $h$ -параметры являются комплексными величинами, отражая, как и емкости  $C_{\text{б1э}}$  и  $C_{\text{б1к}}$  в физической эквивалентной схеме, инерционность процессов, происходящих в транзисторе. Однако в области средних частот можно пренебречь влия-



нием  $C_{б1э}$  и  $C_{б1к}$ , и  $h$ -параметры являются действительными величинами, которые следующим образом связаны с параметрами физической эквивалентной схемы:

$$h_{11э} = r_{б1б} + (r_{б1э} \parallel r_{б1к}) \approx r_{б1б} + r_{б1э},$$

$$h_{12э} = \frac{r_{б1э}}{r_{б1э} + r_{б1к}} \approx \frac{r_{б1э}}{r_{б1к}},$$

$$h_{21э} = S \cdot r_{б1э},$$

$$h_{22э} \approx \frac{S \cdot r_{б1э}}{r_{б1к}} + \frac{1}{r_{кэ}} \approx \frac{2}{r_{кэ}}.$$

Параметры обеих эквивалентных схем транзистора зависят от режима по постоянному току.

### Входное сопротивление

Из эквивалентной схемы усилителя (рис. 13) видно, что входное сопротивление усилителя (сопротивление между точками 1 и 0) определяется не только свойствами транзистора, но и сопротивлениями внешних резисторов  $R_B$ ,  $R_K$  и  $R_H$ .

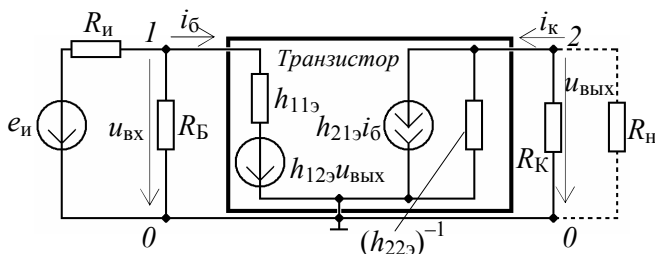


Рис. 13. Эквивалентная схема усилителя с заземленным по переменному току эмиттером транзистора для средних частот (в случае стабилизированного усилителя  $R_B = R_1 \parallel R_2$ ).

Различают входное сопротивление транзистора  $R_{\text{вх\_тр}}$  и входное сопротивление усилителя  $R_{\text{вх}}$ .

Из уравнений Кирхгофа следует, что *входное сопротивление транзистора* равно:

$$R_{\text{вх\_тр}} = \frac{U_{\text{вх}}}{I_{\text{б}}} = h_{11\text{э}} - \frac{h_{12\text{э}} \cdot h_{21\text{э}}}{h_{22\text{э}} + (R_{\text{н}}^*)^{-1}}.$$

Часто транзисторы работают в режиме, близком к режиму короткого замыкания (это происходит, когда  $R_{\text{н}}^* \ll R_{\text{вых\_тр}}$ ; см. ниже). В этом случае выражение для  $R_{\text{вх\_тр}}$  можно упростить и принять в качестве оценки, что  $R_{\text{вх\_тр}} \approx h_{11\text{э}}$ . Входное сопротивление транзистора непосредственно зависит от режима транзистора по постоянному току, поскольку дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода  $r_{\text{э}}$  обратно пропорционально эмиттерному току  $I_{\text{э}}$ .

*Входное сопротивление усилителя*  $R_{\text{вх}}$  представляет собой сопротивление параллельно включенных входного сопротивления транзистора  $R_{\text{вх\_тр}}$  и резистора  $R_{\text{б}}$ :

$$R_{\text{вх}} \approx R_{\text{б}} \parallel h_{11\text{э}} = \frac{R_{\text{б}} \cdot h_{11\text{э}}}{R_{\text{б}} + h_{11\text{э}}}.$$

### Выходное сопротивление

В соответствии с теоремой об эквивалентном генераторе выходная цепь всякого четырехполюсника, в частности, выходная цепь транзисторного усилителя может быть представлена в виде источника ЭДС  $\mathcal{E}_{\text{вых}}$  и выходного сопротивления  $R_{\text{вых}}$ :

$$\mathcal{E}_{\text{вых}} = U_{\text{вых\_хх}}, \quad R_{\text{вых}} = U_{\text{вых\_хх}} / I_{\text{вых\_кз}}.$$

Следует различать выходное сопротивление транзистора  $R_{\text{вых\_тр}}$  и выходное сопротивление усилителя  $R_{\text{вых}}$ .

*Выходное сопротивление транзистора* определяется как отношение выходного напряжения при  $R_K \rightarrow \infty$  и  $R_H \rightarrow \infty$  к выходному току при  $R_K = 0$ . Из эквивалентной схемы (рис. 13) следует, что

$$(R_{\text{вых\_тр}})^{-1} = h_{22э} - \frac{h_{12э} \cdot h_{21э}}{h_{11э} + R_{\text{и}}^*};$$

$$(R_{\text{вых\_тр}})^{-1} = \begin{cases} h_{22э} & \text{при } R_{\text{и}}^* \rightarrow \infty, \\ h_{22э}/2 & \text{при } R_{\text{и}}^* = 0, \text{ если } r_{б1б} \text{ пренебрежимо мало,} \end{cases}$$

где  $R_{\text{и}}^* = R_{\text{и}} \parallel R_{\text{Б}}$  – выходное сопротивление эквивалентного источника сигнала, действующего во входной цепи.

Если  $h_{12э} \rightarrow 0$  и  $h_{22э} \rightarrow 0$ , то  $R_{\text{вых\_тр}} \rightarrow \infty$ .

*Выходное сопротивление усилителя* равно сопротивлению параллельно включенных выходного сопротивления транзистора и резистора  $R_K$ :

$$R_{\text{вых}} = \frac{R_{\text{вых\_тр}} \cdot R_K}{R_{\text{вых\_тр}} + R_K}.$$

Если  $R_{\text{вых\_тр}} \rightarrow \infty$ , то  $R_{\text{вых}} = R_K$ .

### Коэффициенты усиления напряжения

Коэффициенты усиления  $K_u$  и  $K_e$  связаны соотношением

$$K_e = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{\mathcal{E}_{\text{И}}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} \cdot \frac{U_{\text{ВХ}}}{\mathcal{E}_{\text{И}}} = K_u \cdot \frac{U_{\text{ВХ}}}{\mathcal{E}_{\text{И}}}.$$

Если известны сопротивление источника сигнала  $R_{\text{Н}}$  и входное сопротивление усилителя  $R_{\text{ВХ}}$ , то

$$K_e = \frac{R_{\text{ВХ}}}{R_{\text{И}} + R_{\text{ВХ}}} \cdot K_u.$$

Рассчитаем коэффициент усиления  $K_u$ , воспользовавшись эквивалентной схемой, приведенной на рис. 13:

$$\begin{aligned} u_{\text{ВЫХ}} &= -i_{\text{К}} \cdot R_{\text{Н}}^* = -h_{21\text{э}} i_{\text{б}} \frac{R_{\text{Н}}^*}{1 + R_{\text{Н}}^* \cdot h_{22\text{э}}}, \\ i_{\text{б}} &= \frac{u_{\text{ВХ}} - h_{12\text{э}} u_{\text{ВЫХ}}}{h_{11\text{э}}}, \\ u_{\text{ВЫХ}} &= -\frac{(u_{\text{ВХ}} - h_{12\text{э}} u_{\text{ВЫХ}}) \cdot h_{21\text{э}} \cdot R_{\text{Н}}^*}{h_{11\text{э}} \cdot (1 + R_{\text{Н}}^* \cdot h_{22\text{э}})}. \end{aligned}$$

Из последнего уравнения следует:

$$K_u = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = -\frac{h_{21\text{э}} \cdot R_{\text{Н}}^*}{h_{11\text{э}} + (h_{11\text{э}} h_{22\text{э}} - h_{12\text{э}} h_{21\text{э}}) R_{\text{Н}}^*} \approx -\frac{h_{21\text{э}} \cdot R_{\text{Н}}^*}{h_{11\text{э}} (1 + h_{22\text{э}} R_{\text{Н}}^* / 2)};$$

приближенное равенство в последнем соотношении справедливо при  $r_{\text{б1б}} \ll r_{\text{б1э}}$ . Если  $R_{\text{Н}}^* \ll (h_{22\text{э}})^{-1}$ , то

$$K_u = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = -\frac{-I_{\text{К}} \cdot R_{\text{Н}}^*}{I_{\text{б}} \cdot R_{\text{ВХ}}} \approx -h_{21\text{э}} \frac{R_{\text{Н}}^*}{h_{11\text{э}}}.$$

При  $r_{\bar{6}1\bar{6}} \ll r_{\bar{6}1\bar{3}}$  имеем:  $K_u \approx S \cdot R_n^* \approx R_n^* / r_3$ .

### Стабилизированный усилитель с $C_3 = 0$

На рис. 14 приведена эквивалентная схема стабилизированного усилителя с  $C_3 = 0$  для средних частот (см. рис. 6а). В отношении транзистора предполагается, что  $h_{123} = 0$  и  $h_{223} = 0$ . Из эквивалентной схемы следует:

$$R_{\text{вх}} = R_{\text{Б}} \parallel [h_{113} + (h_{213} + 1)R_{\text{Э}}], \quad R_{\text{Б}} = R_1 \parallel R_2,$$

$$K_u = - \frac{h_{213}R_{\text{К}}}{h_{113} + (h_{213} + 1)R_{\text{Э}}}.$$

Если  $r_{\bar{6}1\bar{6}} \ll r_{\bar{6}1\bar{3}}$ , то  $h_{113} \approx (h_{213} + 1)r_3$  и

$$K_u \approx - \frac{R_{\text{К}}}{R_{\text{Э}} + r_3}.$$

В частности,  $K_u \approx R_{\text{К}} / R_{\text{Э}}$  при  $r_3 \ll R_{\text{Э}}$ .

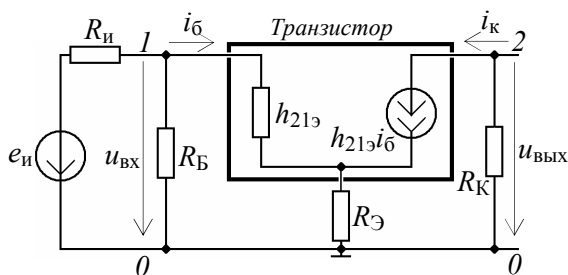


Рис. 14. Эквивалентная схема стабилизированного усилителя с  $C_3 = 0$  для средних частот ( $R_{\text{Б}} = R_1 \parallel R_2$ ).

## Частотная характеристика усилителя

### Усиление в области нижних частот

На рис. 15а приведена эквивалентная схема усилителя в области нижних частот, из которой следует, что коэффициент  $K_u$ , равный по определению  $\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} / \tilde{U}_{\text{ВХ}}$ , не зависит от частоты сигнала; здесь, на рис. 15 и далее  $\tilde{U}, \tilde{\mathcal{E}}, \tilde{I}$  – синусоидальные напряжения и токи в комплексной записи. От частоты зависит  $\tilde{U}_{\text{ВХ}}$ , поскольку входная цепь представляет собой дифференцирующую цепь (рис. 15б):

$$\tilde{U}_{\text{ВХ}} = \frac{R_{\text{ВХ}}}{R_{\text{И}} + 1/(j\omega C_{\text{Б}}) + R_{\text{ВХ}}} \cdot \tilde{\mathcal{E}}_{\text{И}}.$$

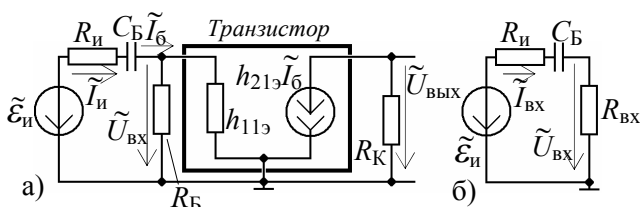


Рис. 15. Упрощенная эквивалентная схема усилителя с заземленным по переменному току эмиттером транзистора (а) и эквивалентная схема входной цепи (б) в области нижних частот.

Полагая, аналогично тому, как это было раньше, что  $\tilde{K}_e$  равно  $\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} / \tilde{\mathcal{E}}_{\text{И}}$ , получим:

$$\tilde{K}_e = \frac{R_{\text{ВХ}}}{R_{\text{И}} + 1/(j\omega C_{\text{Б}}) + R_{\text{ВХ}}} \cdot K_u =$$

$$= \frac{1}{1 + 1/[j\omega C_B(R_{\text{и}} + R_{\text{вх}})]} \cdot \frac{R_{\text{вх}}}{R_{\text{и}} + R_{\text{вх}}} \cdot K_u =$$

$$= \frac{1}{1 + 1/[j\omega C_B(R_{\text{и}} + R_{\text{вх}})]} \cdot K_{e0},$$

где  $K_{e0} = K_u R_{\text{вх}} / (R_{\text{и}} + R_{\text{вх}})$  – значение коэффициента усиления  $K_e$  на средних частотах.

Частота  $\omega_{\text{н}}$ , на которой модуль коэффициента усиления  $K_e(j\omega)$  в  $\sqrt{2}$  раз меньше величины  $K_{e0}$ , называется *нижней граничной частотой*. Для определения  $\omega_{\text{н}}$  необходимо решить относительно частоты  $\omega$  уравнение

$$\left| \frac{1}{1 + 1/[j\omega C_B(R_{\text{и}} + R_{\text{вх}})]} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

откуда следует, что

$$\omega_{\text{н}} = 1/[C_B(R_{\text{и}} + R_{\text{вх}})] = 1/\tau,$$

где  $\tau_{\text{н}}$  – постоянная времени входной цепи.

В стабилизированном усилителе с конденсатором в цепи эмиттера на поведении коэффициента усиления  $\tilde{K}_e$  в области нижних частот может сказаться конечное значение емкости  $C_{\text{э}}$ . Если влияние  $C_{\text{э}}$  оказывается преобладающим в таком диапазоне частот  $\omega$ , где величина  $1/(\omega C_B)$  остается пренебрежимо малой по сравнению с  $R_{\text{и}} + R_{\text{вх}}$ , и если  $K_u|_{C_{\text{э}}=0} \approx -R_{\text{н}}^*/R_{\text{э}}$  много меньше по модулю, чем  $K_u|_{C_{\text{э}} \rightarrow \infty} \approx -h_{21\text{э}} \cdot R_{\text{н}}^*/h_{11\text{э}}$ , то

$$\omega_{\text{н}} \approx \frac{1}{\left( \frac{R_{\text{и}}^* + h_{11\text{э}}}{h_{21\text{э}} + 1} \parallel R_{\text{э}} \right) \cdot C_{\text{э}}},$$

где  $\frac{R_{и}^* + h_{11э}}{h_{21э} + 1}$  – выходное сопротивление транзистора со стороны

эмиттера (см. [1], с. 113 и далее),  $R_{и}^* = R_{и} \parallel R_1 \parallel R_2$ . Если при переходе из области средних частот в область нижних частот влияние  $C_B$  и  $C_Э$  начинает проявляться одновременно, то нижняя граничная частота оказывается большей, чем те значения, которые определяются постоянными времени базовой цепи и эмиттерной цепи порознь.

В случае стабилизированного усилителя с  $C_Э = 0$  справедлива эквивалентная схема входной цепи, приведенная на рис. 15б, с  $R_{вх} = R_1 \parallel R_2 \parallel [h_{11э} + (h_{21э} + 1) R_Э]$ .

### Усиление в области верхних частот

Для нахождения *верхней граничной частоты*  $\omega_B$ , то есть частоты, на которой модуль коэффициента усиления  $K_e(j\omega)$  при увеличении частоты падает в  $\sqrt{2}$  раз по сравнению со значением этого коэффициента на средних частотах, обратимся к эквивалентной схеме усилителя с использованием физической эквивалентной схемы транзистора (рис. 16а). На этой схеме отсутствуют резисторы  $r_{б1к}$  и  $r_{кэ}$ , сопротивления которых, по предположению, велики по сравнению с величинами  $1/(\omega C_{б1к})$  и  $R_K$  соответственно.

Схему, приведенную на рис. 16а, можно заменить более простой эквивалентной схемой, показанной на рис. 16б. Источник сигнала в цепи базы и делитель, состоящий из  $R_{и}$  и  $R_B$ , преобразованы по теореме об эквивалентном генераторе в источник сигнала с ЭДС  $\tilde{\mathcal{E}}_{и}^* = \tilde{\mathcal{E}}_{и} \cdot R_B / (R_{и} + R_B)$  и выходным сопротивлением  $R_{и}^* = R_{и} \parallel R_B$ . Емкость конденсатора  $C_{б1к}$  учтена путем включения емкости  $C$  параллельно емкости  $C_{б1э}$ . Такая замена оказывается справедливой, если величина  $C$  выбирается из условия, что ток, протекающий через емкость  $C_{б1к}$  в схеме на рис. 16а, равен току,



протекающему через емкость  $C$  в схеме на рис. 16б, и много меньше тока  $S\tilde{U}_{61э}$ . Из этого условия получаем:

$$j\omega C_{61к}(1 + SR_H^*) \cdot \tilde{U}_{61э} = j\omega C \cdot \tilde{U}_{61э};$$

следовательно,

$$C = C_{61к}(1 + SR_H^*).$$

Если  $r_{61б} \ll r_{61э}$ , то  $C = C_{61к}(1 + |K_u|)$ .

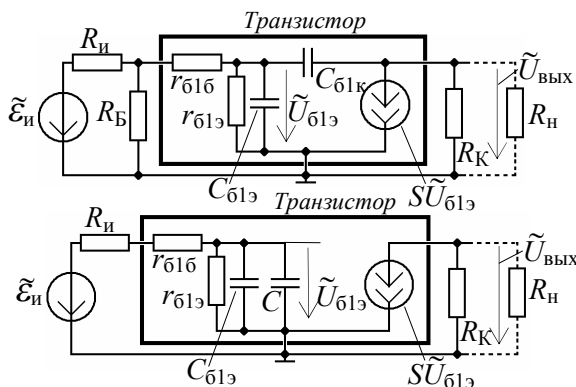


Рис. 16. Эквивалентная схема усилителя с заземленным по переменному току эмиттером в области верхних частот: (а) исходная схема; (б) схема, получающаяся в результате преобразования  $C_{61к}$  в  $C$ .

Входная цепь на рис. 16б является интегрирующей цепью. С учетом этого нетрудно найти верхнюю граничную частоту  $\omega_v$ . Для этого надо найти частоту, на которой напряжение  $|\tilde{U}_{61э}|$  падает в  $\sqrt{2}$  раз по сравнению с величиной  $|\tilde{U}_{61э}|$  на средних частотах. Указанное изменение происходит на частоте  $\omega$ , для которой выполняется условие:

$$\left| \frac{1}{j\omega(C_{61э} + C)} \right| = (R_H^* + r_{61б}) \parallel r_{61э},$$

откуда

$$\omega_B = 1/\tau_B = 1/\{(C_{\delta 13} + C)[(R_{и}^* + r_{\delta 16})\|r_{\delta 13}]\}.$$

При переходе от схемы стабилизированного усилителя с конденсатором  $C_3$  в цепи эмиттера ( $C_3 \rightarrow \infty$ ) к схеме без конденсатора ( $C_3 = 0$ ) верхняя граничная частота увеличивается; при выполнении определенных условий верхняя граничная частота может увеличиться во столько раз, во сколько уменьшается коэффициент усиления  $K_u$  на средних чпстотах (см. [1], с. 128 и далее).

### Переходная характеристика усилителя

Кроме частотной характеристики свойства усилителя можно описать с помощью переходной характеристики.

Переходная характеристика  $h(t)$  – это реакция усилителя на единичный скачок  $\sigma(t)$  (рис. 17).

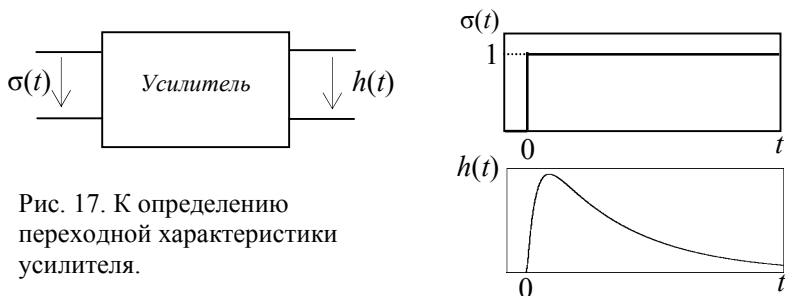


Рис. 17. К определению переходной характеристики усилителя.

Как было показано выше при анализе частотной характеристики, частотно-зависимые цепи усилителя представляют собой дифференцирующую и интегрирующую цепи. Если  $\tau_H \gg \tau_B$ , то переходную характеристику можно найти, объединяя переходные характеристики дифференцирующей и интегрирующей цепей, которые, в свою очередь, могут быть найдены независимо.

## Переходная характеристика дифференцирующей цепи

На рис. 18а приведена схема дифференцирующей цепи. Входное напряжение равно сумме напряжений на конденсаторе и резисторе:

$$u_{\text{ВХ}} = \frac{1}{C_1} \int i \, dt + i \cdot R_1.$$

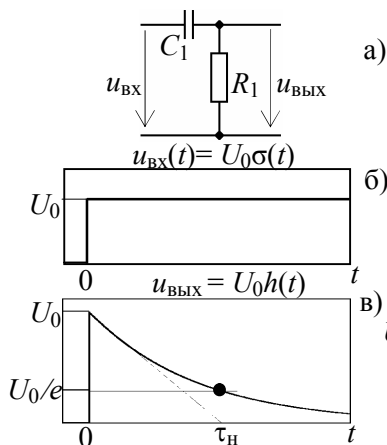


Рис. 18. Схема дифференцирующей цепи (а) и временные диаграммы (б, в), иллюстрирующие ее переходную характеристику.

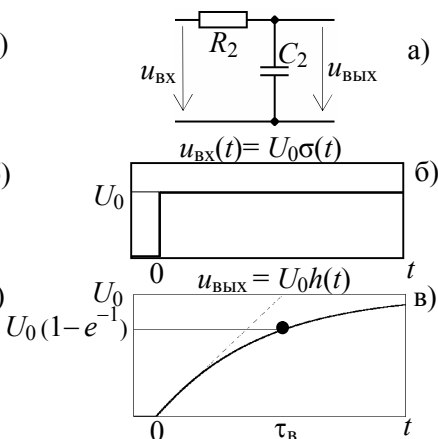


Рис. 19. Схема интегрирующей цепи (а) и временные диаграммы (б, в), иллюстрирующие ее переходную характеристику.

Дифференцируя и заменяя ток  $i$  величиной  $u_{\text{ВЫХ}} / R_1$ , получим:

$$\frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt} + \frac{1}{\tau_H} \cdot u_{\text{ВЫХ}} = \frac{du_{\text{ВХ}}}{dt},$$

где  $\tau_H = R_1 C_1$ .

При  $t > 0$  имеем:  $u_{\text{ВХ}} = U_0$ ,  $\frac{du_{\text{ВХ}}}{dt} = 0$ , поэтому

$$u_{\text{ВЫХ}} = U_0 \cdot e^{-t/\tau_H}.$$

На рис. 18в показан вид переходной характеристики дифференцирующей цепи.

### Переходная характеристика интегрирующей цепи

Поскольку  $u_{\text{ВХ}} = u_{C_2} + u_{R_2}$  (рис. 19а), выходное напряжение интегрирующей цепи равно разности между входным напряжением и выходным напряжением дифференцирующей цепи:

$$u_{\text{ВЫХ\_И.Ц.}} = u_{\text{ВХ}} - u_{\text{ВЫХ\_Д.Ц.}}$$

Следовательно, в данном случае  $u_{\text{ВЫХ}} = U_0 (1 - e^{-t/\tau_{\text{В}}})$ , где  $\tau_{\text{В}} = R_2 C_2$ .

### Примеры

На практике дифференцирующая и интегрирующая цепи чаще всего встречаются в виде, указанном на рис. 20. Нетрудно убедиться, что схема на рис. 20а ведет себя как дифференцирующая цепь с постоянной времени  $(R_1 + R_2)C$ , а схема на рис. 20б — как интегрирующая цепь с постоянной времени  $(R_1 \parallel R_2)C$ .

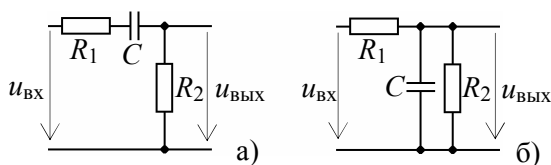


Рис. 20. Практические примеры дифференцирующей (а) и интегрирующей (б) цепей.

Эти схемы отличаются от схем на рис. 18а и 19а тем, что в области средних частот, где наличием конденсатора  $C$  можно пренебречь, коэффициент передачи  $U_{\text{ВЫХ}}/U_{\text{ВХ}}$  равен  $K_0 =$

$= R_2 / (R_1 + R_2)$ . Из этого следует, что у переходных характеристик скачок на выходе дифференцирующей цепи (рис. 20а) и асимптотическое значение на выходе интегрирующей цепи (рис. 20б) равны  $K_0 U_0$ , где  $U_0$  – величина скачка на входе.

### Задание

Для заданных преподавателем значений  $R_K$ ,  $\hat{I}_K$ ,  $C_B$  при  $U_{\Pi} = 10$  В рассчитать, собрать и исследовать указанные ниже схемы, измеряя каждый раз следующую совокупность параметров:

$$U_{\text{вых\_макс}}, K_u, K_e, R_{\text{вх}}, f_H, f_B,$$

где  $U_{\text{вых\_макс}}$  – действующее значение максимального неискаженного сигнала.

Прежде чем приступить к выполнению задания, ознакомьтесь с заданием в полном объеме и с рекомендациями по его выполнению.

#### Нестабилизированный усилитель

1. В схеме, указанной на рисунке, установить такое  $R_B = \hat{R}_B$ , чтобы ток  $I_K$  равнялся заданному значению  $\hat{I}_K$ . Измерить  $U_{KЭ}$  и  $U_{БЭ}$ . Найти  $h_{21Э}$ .

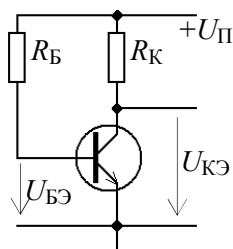


Рисунок к п. 1 задания →

2. Для нестабилизированного усилителя с  $R_{\text{и}} \approx R_{\text{К}}$  определить


$U_{\text{вых\_макс}}$ ,  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{\text{вх}}$ ,  $f_{\text{н}}$ ,  $f_{\text{в}}$ :

а) при  $R_{\text{Б}}$ , равном найденному в п.

1 значению  $\hat{R}_{\text{Б}}$ ;


б) при приблизительно вдвое большем значении  $R_{\text{Б}}$ .

Рисунок к п. 2 задания →

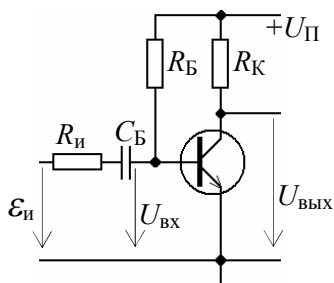

3. Определить  $U_{\text{вых\_макс}}$ ,  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{\text{вх}}$ ,  $f_{\text{н}}$ ,  $f_{\text{в}}$  нестабилизированного усилителя с внешней нагрузкой  $R_{\text{н}} \approx R_{\text{К}}$  при  $R_{\text{Б}} = \hat{R}_{\text{Б}}$ .


Рисунок к п. 3 задания →

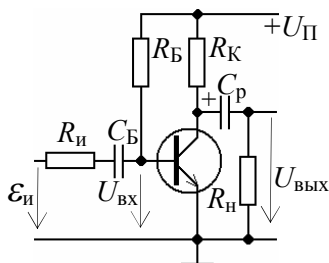

### Стабилизированный усилитель


4. В схеме, указанной на рисунке, выбрать  $R_{\text{Э}} = (0,2 \dots 0,3) \cdot R_{\text{К}}$ ,  $R_2 \approx (1 \dots 3) \cdot R_{\text{К}}$ . Найти  $R_1$  из условия получения заданного тока коллектора  $\hat{I}_{\text{К}}$ . Измерить  $U_{\text{Б}}$ ,  $U_{\text{Э}}$ ,  $U_{\text{К}}$  относительно земли.

Рисунок к п. 4 задания →

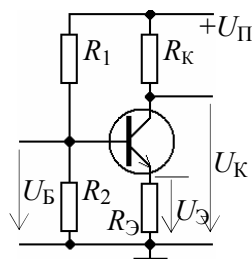

5. Для схемы стабилизированного усилителя с  $C_{\mathcal{E}} \rightarrow \infty$  измерить  $U_{\text{вых\_макс}}$ ,  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{\text{вх}}$ ,  $f_{\text{н}}$ ,  $f_{\text{в}}$  при  $R_{\text{И}} \approx R_{\text{К}}$ .

Рисунок к п. 5 задания  $\rightarrow$

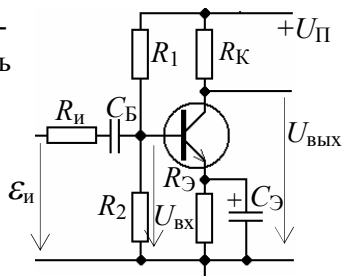

6. Используя лабораторный генератор импульсов в качестве источника сигнала  $e_{\text{и}}$ , осуществить наблюдение прохождения периодически следующих прямоугольных импульсов длительности  $T$  через усилитель, собранный при выполнении предыдущего пункта задания:


а) при  $T \approx 5/(2\pi f_{\text{н}})$ ,

б) при  $T \approx 5/(2\pi f_{\text{в}})$ .

Перерисовать форму выходного сигнала с экрана осциллографа с указанием масштаба по оси времени. По осциллограммам определить постоянные времени  $\tau_{\text{н}}$  и  $\tau_{\text{в}}$ .

7. Определить  $U_{\text{вых\_макс}}$ ,  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{\text{вх}}$ ,  $f_{\text{н}}$ ,  $f_{\text{в}}$  стабилизированного усилителя без  $C_{\mathcal{E}}$  ( $C_{\mathcal{E}} = 0$ ).

Рисунок к п. 7 задания  $\rightarrow$

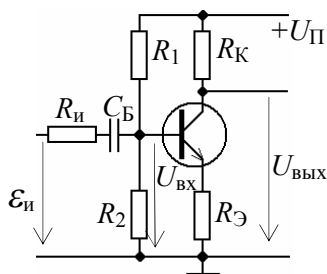

### Двухкаскадный усилитель

8. Используя результаты предыдущих измерений, определить *путем расчета*, какими параметрами  $U_{\text{вых\_макс}}$ ,  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{\text{вх}}$ ,  $f_n$ ,  $f_v$  обладал бы двухкаскадный усилитель, образованный последовательным включением двух схем из числа исследованных экспериментально.

### **Рекомендации по выполнению задания**

а) В схеме, указанной на рисунке к п. 1 задания, выбрать  $R_B$  равным 500 кОм ... 1 МОм и измерить  $U_{BЭ}$ ,  $U_{KЭ}$ . Если  $U_{KЭ} < 1$  В, то увеличить  $R_B$  и повторить измерение  $U_{KЭ}$ . При  $U_{KЭ} \geq 1$  В определить

$$I_B = (U_{\Pi} - U_{BЭ}) / R_B, I_K = (U_{\Pi} - U_{KЭ}) / R_K, h_{21Э} = I_K / I_B$$

и, зная теперь  $h_{21Э}$ , найти  $\hat{R}_B$ , обеспечивающее требуемое значение  $\hat{I}_K$ :  $\hat{R}_B = h_{21Э} (U_{\Pi} - U_{BЭ}) / \hat{I}_K$ .

б) Измерение  $U_{\text{вых\_макс}}$ ,  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{\text{вх}}$ ,  $f_n$ ,  $f_v$  производится путем подачи на вход усилителя сигнала  $\mathcal{E}_и$  от лабораторных генераторов синусоидальных колебаний низкой частоты и высокой частоты.

в) Измерение  $U_{\text{вых\_макс}}$ ,  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{\text{вх}}$  производится в области средних частот.

г) Величина  $U_{\text{вых\_макс}}$  измеряется вольтметром переменного напряжения в предельном случае, когда выходной сигнал, наблюдаемый с помощью осциллографа, является возможно большим по величине, но еще не имеет ограничений снизу или сверху.



д) Измерение  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{вх}$ ,  $f_H$ ,  $f_B$  необходимо производить при величине выходного сигнала, в 2...4 раза меньшей  $U_{вых\_макс}$ , чтобы усилитель заведомо вел себя как линейная система.

е) Для определения  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{вх}$  в один прием измеряют  $\mathcal{E}_и$ ,  $U_{вх}$  и  $U_{вых}$ . Величины  $\mathcal{E}_и$  и  $U_{вх}$  измеряются *милливольтметром* переменного напряжения, а  $U_{вых}$  – *вольтметром* переменного напряжения. Ток  $I_{вх}$  в выражении для  $R_{вх}$  равен  $(\mathcal{E}_и - U_{вх})/R_{и}$ .

ж) Для определения  $f_H$  достаточно зафиксировать изменение величины выходного напряжения, измеряемого вольтметром переменного напряжения, в  $\sqrt{2}$  раз при переходе из области средних частот в область нижних частот при условии, что величина сигнала, подаваемого от лабораторного генератора, остается постоянной. Аналогично поступают при измерении  $f_B$ .

з) В качестве  $C_p$  и  $C_z$  следует использовать электролитические конденсаторы емкостью 47 мкФ или более, соблюдая полярность их включения, указанную на схемах.

и) По мере выполнения задания появляется возможность заранее оценивать предстоящие измерения с учетом результатов, полученных ранее:

- $U_{вых\_макс}$  определяется режимом по постоянному току;
- из измерений в пп. 2а и 2б, полагая  $r_{б1б}$  не зависящим от режима транзистора по постоянному току и пренебрегая  $r_{б1к}$  и  $r_{кз}$ , можно найти  $r_{б1б}$  и  $\gamma$ , а также  $h_{21э}$  и  $r_{б1э}$  при  $I_K = \hat{I}_K$ ;
- из измерений в пп. 2а и 3 можно определить  $C_{б1э}$  и  $C_{б1к}$ , используя найденные ранее другие параметры транзистора;
- приступая к исследованию стабилизированного усилителя, можно предсказать результаты измерений  $U_{вых\_макс}$ ,  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{вх}$ ,  $f_H$  и  $f_B$  путем расчета по приближенным формулам;
- полезно сравнить полученные экспериментально значения параметров физической эквивалентной схемы транзистора со значениями, указанными в справочнике для транзисторов данного ти-

па; в частности, интересно найти, исходя из экспериментальных данных, значения граничных частот транзистора

$$f_{h_{21}} = \frac{1}{2\pi r_{61} C_{61}} \text{ или } f_T = h_{21} f_{h_{21}}$$

и также сравнить их со значениями, приведенными в справочнике.

к) При решении теоретической задачи в п. 8 задания следует воспользоваться сведениями о свойствах многокаскадных усилителей из учебных пособий [1, 2, 3].

л) Целесообразно время от времени убеждаться в правильности своих действий, показывая преподавателю промежуточные результаты измерений и расчетов.

м) При выполнении работы результаты измерений по постоянному току и расчетов должны найти отражение в рабочих записях, сопровождающих рисунки с изображением исследуемых схем, а измеренные значения  $U_{\text{вых\_макс}}$ ,  $K_u$ ,  $K_e$ ,  $R_{\text{вх}}$ ,  $f_n$ ,  $f_v$ , кроме того, рекомендуется поместить в таблицу:

Тип усилителя	Условия	$U_{\text{вых\_макс}}$	$K_u$	$K_e$	$R_{\text{вх}}$ , кОм	$f_n$ , Гц	$f_v$ , кГц
Нестабилизиро- ванный усилитель	$R_B = \hat{R}_B$						
	$R_B = 2\hat{R}_B$						
	$R_B = \hat{R}_B$						
	$R_H = R_K$						
Стабилизиров. усилитель	С $C_9$						
	Без $C_9$						
2-каскадный усилитель							

## Список литературы

1. *Баскаков С.И.* Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 2000.
2. *Воронов Е.В., Ларин А.Л.* Усиление электрических сигналов: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 1994.
3. *Габидулин Э.М., Куклев Л.П.* Введение в радиоэлектронику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 1978.
4. *Джонс М.Х.* Электроника – практический курс. – М.: Постмаркет, 1999.
5. *Манаев Е.И.* Основы радиоэлектроники. – М.: Радио и связь, 1990.

Подписано в печать

Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 2,25. Тираж 600 экз. Заказ №

Московский физико-технический институт

(государственный университет)

Отдел автоматизированных издательских систем

“ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ”

141700, Моск. обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9